

LifASR4 – Architecture matérielle

Sylvain Brandel

2021 – 2022

sylvain.brandel@univ-lyon1.fr







CM 5

CIRCUITS COMBINATOIRES

PARTIE 1 – LOGIQUE ANARCHIQUE ET STRUCTURÉE

Algèbre de Boole

- Rappel

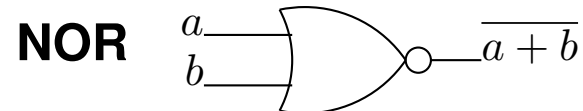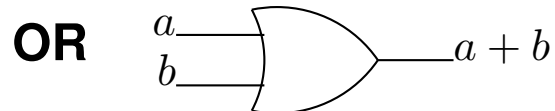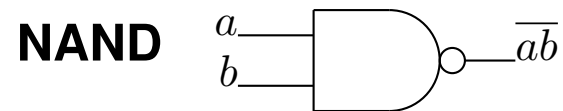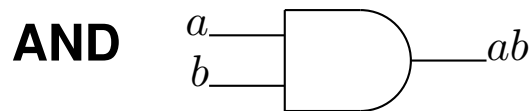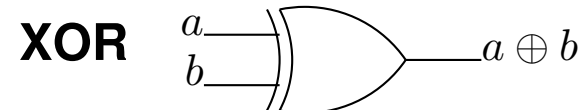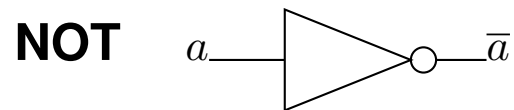


- Actuellement : transistors, électricité ...
 - Mais d'autres possibilités existent


Niveau 0

Portes logiques

- Rappel :

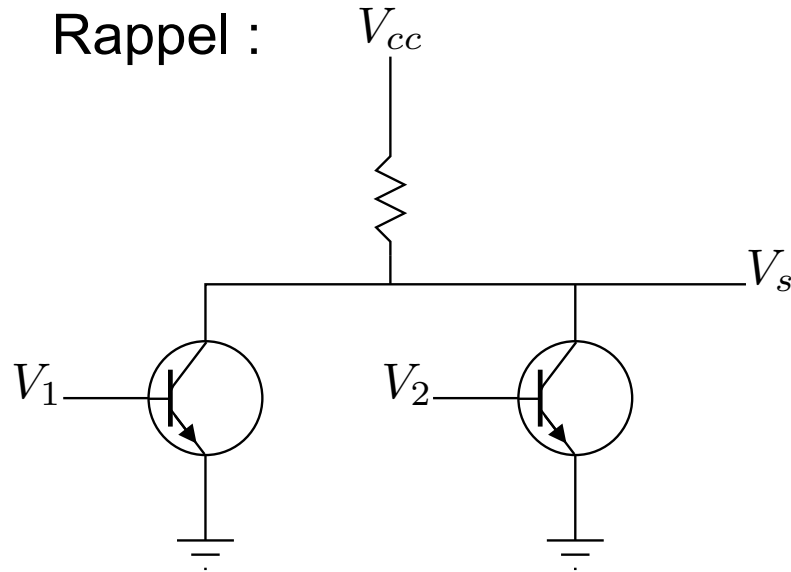

V1	V2	Vs
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

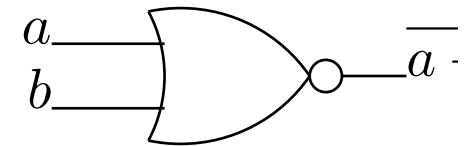

- Porte NAND et NOR : on sait faire
 - nMOS : passant haut
 - pMOS : passant bas
 - CMOS
- Inverseurs → retard

Circuit combinatoire

- Circuit combinatoire bien formé (CCBF) :
 - Une porte de base est un CCBF
 - Un fil est un CCBF
 - Deux CCBF disjoints forment un CCBF
 - Un CCBF dont on a connecté les sorties aux entrées d'un autre CCBF est un CCBF
 - Deux CCBF dont on a connecté les entrées est un CCBF
- Pas de cycle
- Pas de connexion des sorties entre elles

Circuit combinatoire – Logique anarchique

- Nombre minimal de portes de base
- Moins de portes et moins d'entrées → moins de puissance
- Simplification d'une DNF : Karnaugh
 - Seulement pour peu d'entrées
 - Basé sur un code de Gray
 - Tableau des m_i : un seul changement entre deux cases adjacentes
 - Groupes de 1 :
 - Tous les 1 → dans un groupe
 - Groupes les plus gros possibles
 - Limiter les redondances
 - Profiter des entrées incomplètes
 - Compliqué pour plus de 6 entrées
- Simplification d'une DNF : Quine – Mc Cluskey (Espresso, Mc Boole ...)



Circuit combinatoire – Logique structurée

- Minimisation de la surface
- Utilisation de structures régulières
- ROM : *Read Only Memory*
 - Décodeur complet + union des termes produit à 1
- PLA : *Programmable Logic Array*
 - Décodeur partiel programmable + union programmable
- LUT : *Look-Up Table*
 - Mémoires tables de vérité 2, 3 ou 4 entrées → FGPA
- Multiplexeur / Démultiplexeur

Circuit combinatoire – Logique structurée


Décodeur

- Décodeur n vers 2^n
 - n entrées e_i : l'entier $(e_{n-1} \dots e_0)_2$
 - 2^n sorties s_i indicées de 0 à $2^n - 1$
 - **Unique** ligne de sortie active : ligne $s_{(e_{n-1} \dots e_0)_2}$

- Ex : Décodeur 3 vers 8



(démultiplexeur)

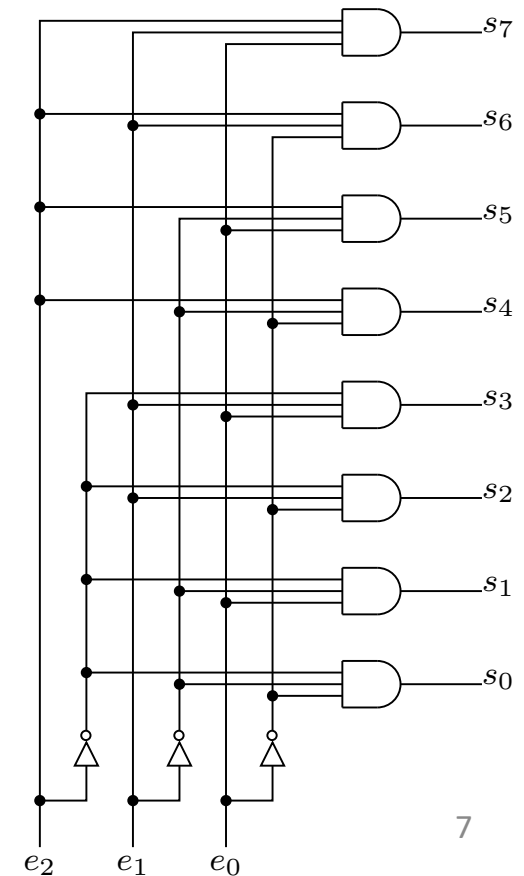


Circuit combinatoire – Logique structurée


Multiplexeur

- Multiplexeur 2^n vers 1
 - 2^n entrées e_i indicées de 0 à $2^n - 1$
 - n lignes de sélection : l'entier $(c_{n-1} \dots c_0)_2$
 - 1 sortie s
 - Une des entrées est **sélectionnée** en fonction des lignes de sélection
 - Sortie : $s = e_{(c_{n-1} \dots c_0)_2}$

- Ex : Mux_2

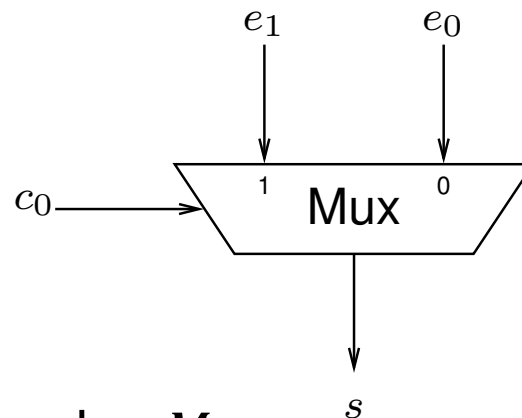

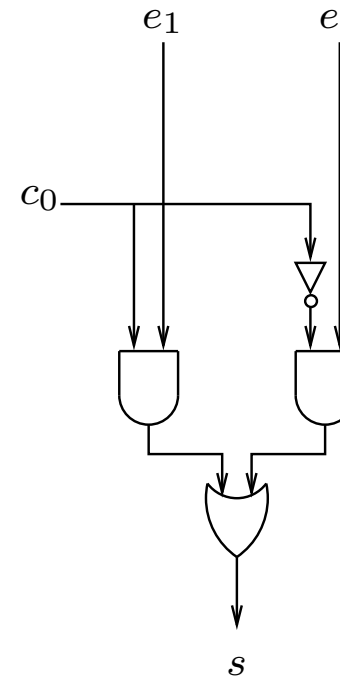- Ex : Mux_4
- Ex : Mux_4 avec des Mux_2
- Ex : Implémentation de DNF




Circuit combinatoire – Logique structurée

Multiplexeur

- Multiplexeur $k \cdot 2^n$ vers k
 - $k \cdot 2^n$ entrées
 - n lignes de sélection
 - k sorties
 - k entrées sont **sélectionnées** en fonction des lignes de sélection

- Ex : Multiplexeur 16 vers 8

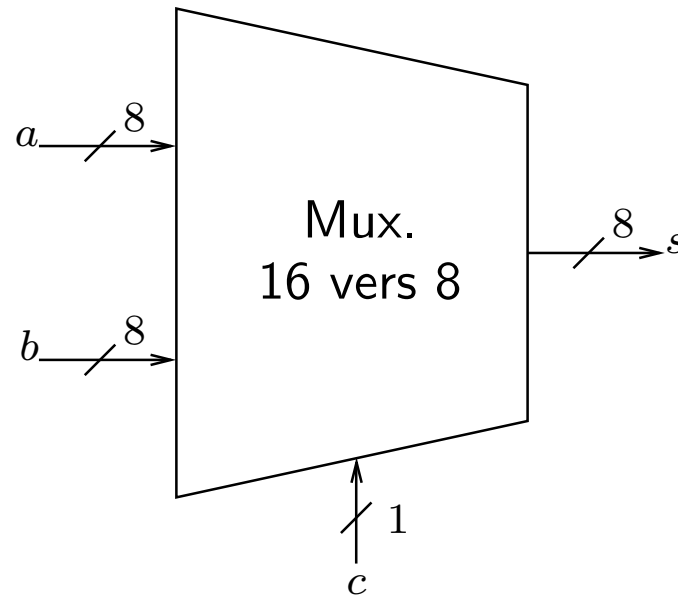

- Ex : Multiplexeur 8 vers 4 avec des Multiplexeurs 2 vers 1