

# TP 1

## LOGISIM- Circuits combinatoires part. 1

Fichiers fournis : tp1\_comp2etu.c

### 1.1 Démarrage

Page web de LOGISIM : <http://www.cburch.com/logisim/>.

#### EXERCICE 1 ► Mise en route

On part du principe ici que les TPs sont réalisés sous Linux, même s'il est possible de les faire sous Windows (il faut dans ce cas savoir se débrouiller avec la ligne de commande de Windows, et il suffira d'adapter les commandes utilisées sous Linux).

Créez un répertoire sur votre compte pour les TP d'ARCHI.

Télécharger `logisim-generic-2.7.1.jar` sur

<http://sylvain.brandel.pages.univ-lyon1.fr/archi/logisim-generic-2.7.1.jar> (ou sur la page web de LOGISIM) et mettez-le dans votre répertoire de TP.

Vous lancerez le logiciel en entrant la commande `java -jar logisim-generic-2.7.1.jar` dans un terminal. Il est également possible de double-cliquer sur le fichier `logisim-generic-2.7.1.jar` depuis une fenêtre de navigation dans le système de fichier, mais dans ce cas il faudra préciser le chemin du répertoire dans lequel les fichiers seront sauvegardés.

Créez un répertoire pour le TP1, puis réalisez le tutoriel "Beginner's tutorial" disponible sur la page de LOGISIM

Vous n'oublierez pas *dès la création de la première porte logique* de sauvegarder votre fichier, et de taper `Ctrl+s` régulièrement. Vous ne passerez pas trop de temps sur ce Tutoriel (une demi-heure maximum).

### 1.2 Circuits combinatoires de base

**Testez soigneusement et pas-à-pas tous vos circuits!**

#### EXERCICE 2 ► Multiplexeurs/décodeurs

Dans un nouveau fichier :

- Réalisez un décodeur 3 bits vers 8 bits. Testez. *On utilisera des portes (Gates) And à 3 entrées.*
- Comparez le comportement avec un décodeur de la librairie. Testez avec une source (Pin carré) 3 bits, un afficheur (Pin rond) 8 bits, et un Splitter (Fan Out à 8 et BitWidthIn à 8) pour relier la sortie du décodeur à l'affichage 8 bits.
- Réalisez un multiplexeur 2 bits vers 1 bit. Comparez avec un multiplexeur de la librairie.

#### EXERCICE 3 ► Circuits à construire

En commençant par écrire la table de vérité des fonctions booléennes désirées, construisez les circuits suivants<sup>1</sup> :

- **Encodeur octal** : c'est un circuit à 8 entrées  $e_7, \dots, e_0$  et à trois sorties  $s_2, s_1, s_0$ . Si  $e_i$  est à 1, on veut que  $(s_2 s_1 s_0)_2 = i$ . On suppose qu'un seul des  $e_i$  est à 1.
- **Parité impaire** sur 3 bits : c'est un circuit à 3 entrées et une sortie qui vaut 1 si et seulement si le nombre des entrées à 1 est impair.

---

1. Ces deux exercices sont aussi dans le cahier de TD.

### 1.3 Dépassements en C

#### EXERCICE 4 ► Dépassement de capacité en complément à 2

Récupérez le fichier `tp1_comp2etu.c` sur la page web du cours. En supposant qu'un char prend un octet et un short 2 octets, prédites le comportement de ce programme à l'exécution. Vérifiez.

```
1 #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

  int main() {
    unsigned char uc1, uc2, uc3;
6   signed char sc1, sc2, sc3;

    printf("Taille de unsigned char: %u octet(s)\n", sizeof(char));
    printf("Taille de signed char: %u octet(s)\n\n", sizeof(char));

11   uc1 = 200;
    uc2 = 60;
    uc3 = uc1 + uc2;
    printf("(unsigned char) uc1=%4d, uc2=%4d, uc1+uc2=%4d\n",
           uc1, uc2, uc3);

16   sc1 = 100;
    sc2 = 60;
    sc3 = sc1+sc2;
    printf("(signed char) sc1=%4d, sc2=%4d, sc1+sc2=%4d\n",
           sc1, sc2, sc3);

21   sc1 = -100;
    sc2 = -60;
    sc3 = sc1+sc2;
    printf("(signed char) sc1=%4d, sc2=%4d, sc1+sc2=%4d\n",
           sc1, sc2, sc3);

26   return 0;
  }
```