

ARCHI – Architecture des ordinateurs

Sylvain Brandel

2023 – 2024

sylvain.brandel@univ-lyon1.fr



CM 6

CIRCUITS COMBINATOIRES

PARTIE 2 – LOGIQUE EN TRANCHE



Circuit combinatoire – Logique en tranche

- Opérateurs n bits à partir d'opérateurs 1 bit et règles d'assemblage
- Typiquement opérateurs arithmétiques :
 - Traitement par bits ou blocs (tranches) de bits
 - Propagation des retenues
- Ex : Additionneurs
 - Demi-additionneur *Half-adder*
 - Additionneur complet 1 bit *Full-adder*
 - Additionneur complet n bits
 - Propagation **simple** de retenue
 - Propagation **rapide** de retenue
 - **Sélection** de retenue
 - **Anticipation** de retenue

Circuit combinatoire – Logique en tranche

Demi-additionneur

  
- Addition simple de deux bits
 - Entrée : a et b (opérandes)
 - Sortie : s (somme) et r_s (retenue de sortie)
- D'après la table de vérité
 - $s = \bar{a}b + a\bar{b}$
 - $r_s = ab$
- Après simplification
 - $s = a \oplus b$
 - $r_s = ab$



Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet



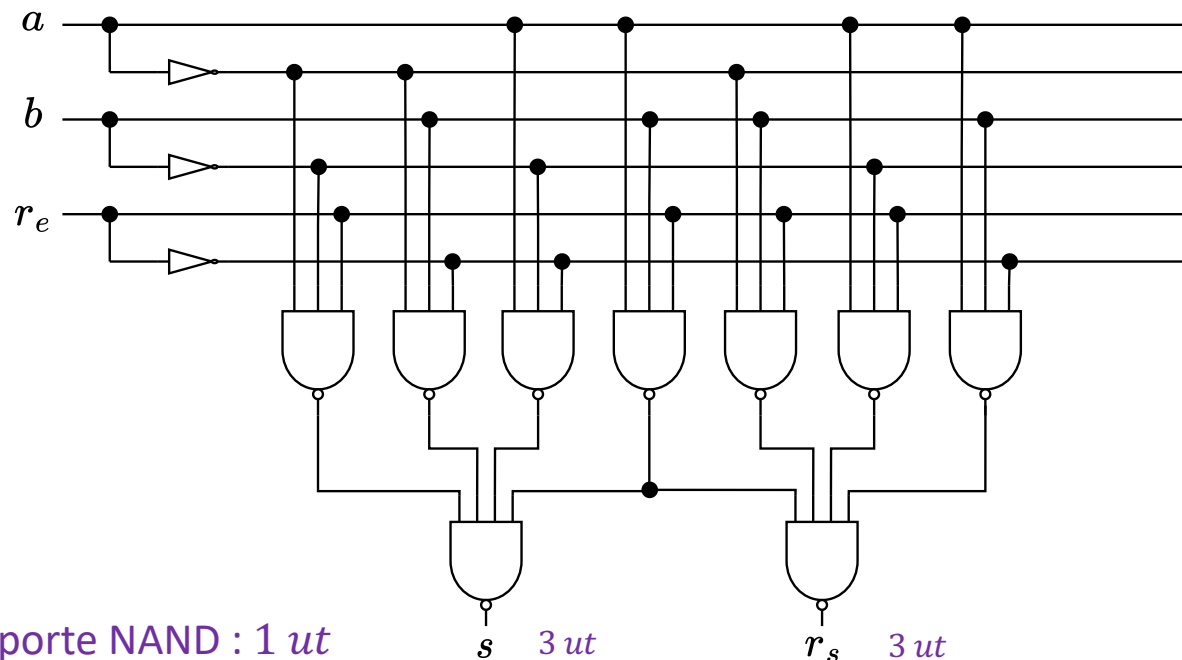
- Addition de deux bits avec une retenue entrante
 - Entrée : a , b (opérandes) et r_e (retenue d'entrée)
 - Sortie : s (somme) et r_s (retenue de sortie)
- D'après la table de vérité
 - $s = \bar{a}\bar{b}r_e + \bar{a}b\bar{r}_e + a\bar{b}\bar{r}_e + abr_e$
 - $r_s = \bar{a}br_e + a\bar{b}r_e + ab\bar{r}_e + abr_e$



Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet

  
 
- Addition de deux bits avec une retenue entrante
 - Entrée : a , b (opérandes) et r_e (retenue d'entrée)
 - Sortie : s (somme) et r_s (retenue de sortie)
- Après simplification
 - $s = (a \oplus b) \oplus r_e$
 - $r_s = (a \oplus b)r_e + ab$



Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

  
- Propagation simple de la retenue
 - Enchaînement de n FA
 - Exemple $n = 4 \rightarrow 12\text{ ut}$




Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

 - Propagation simple de la retenue
 - Exemple $n = 8 \rightarrow 24 ut$




- Exemple $n = 16 \rightarrow 48 ut$

 

Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

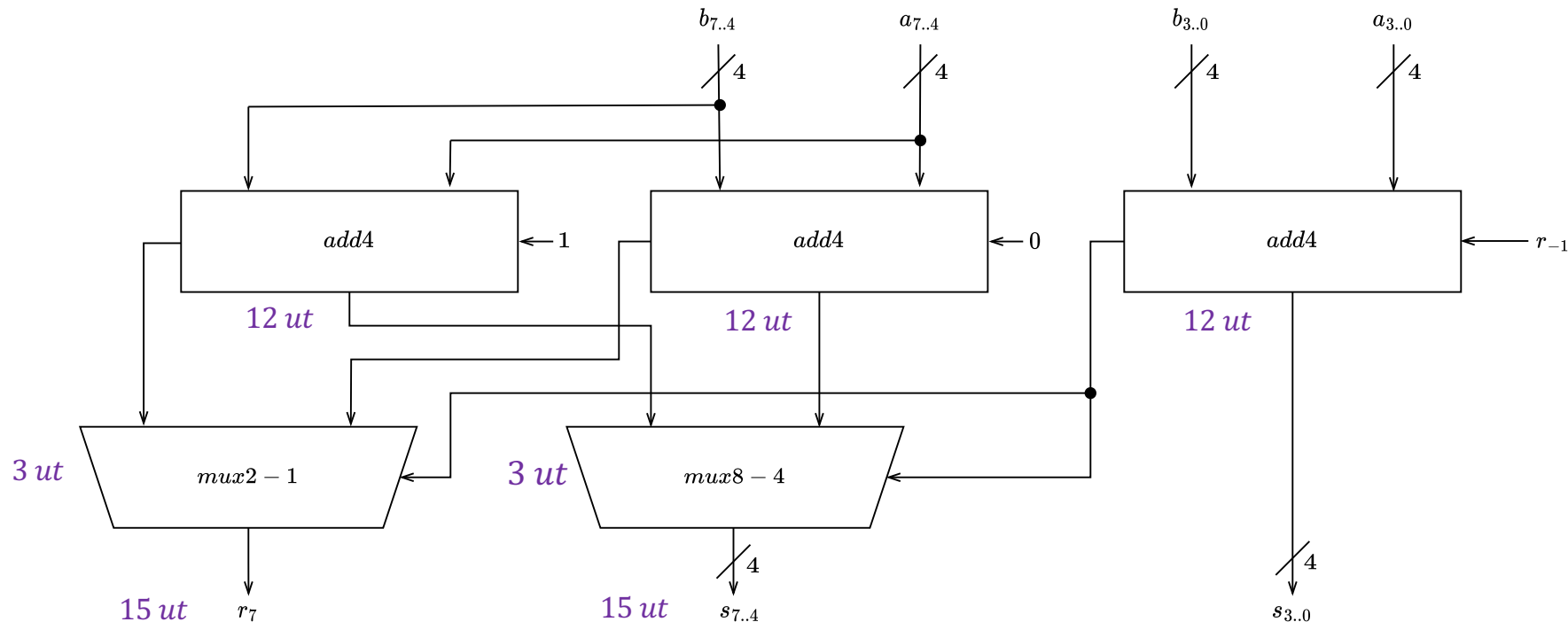
- Propagation **rapide** de la retenue par **sélection de retenue**
 - On calcule l'addition des p bits de poids forts pour les **deux** valeurs de la retenue, avec $n = p + q$.
 - On ne conserve que le résultat pour la retenue sortant de l'addition des q bits de poids faible (l'autre a été fait pour rien)
 - Exemple $n = 8 \rightarrow 15 ut$



Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

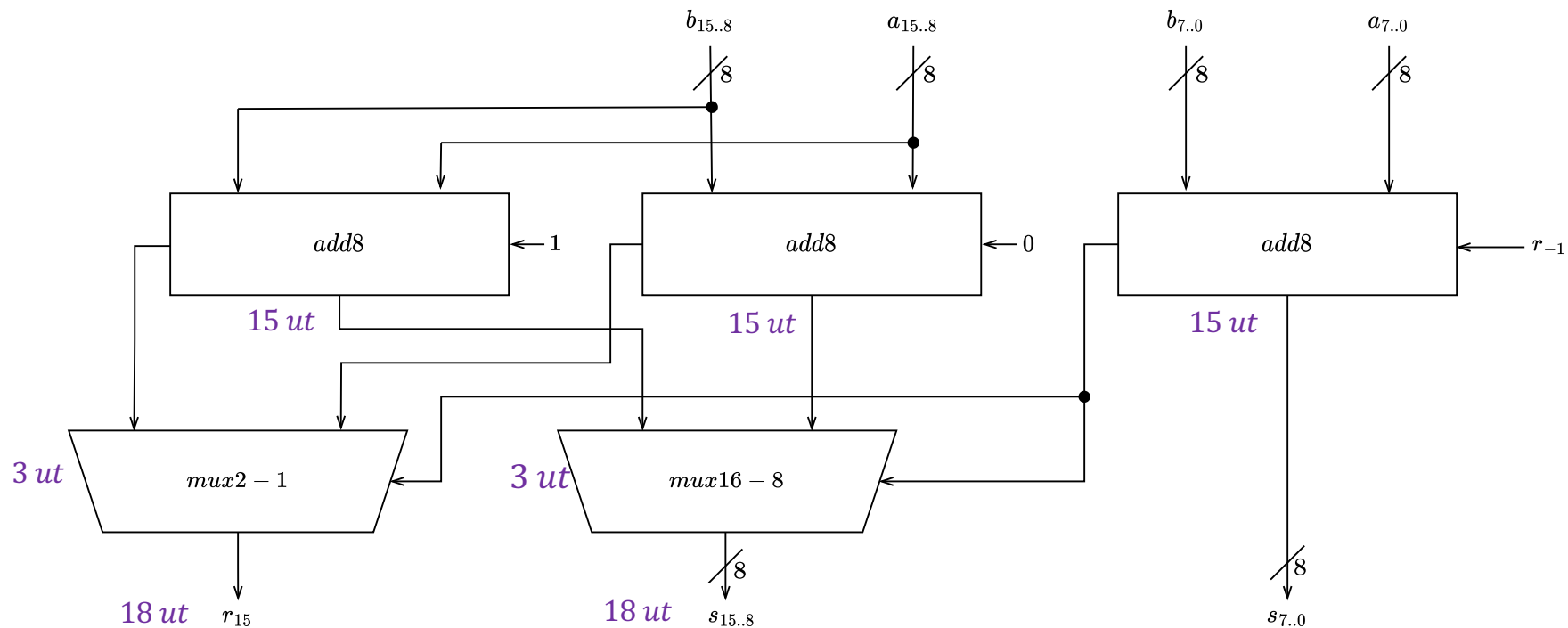
- Propagation **rapide** de la retenue par **sélection de retenue**
 - Exemple $n = 16$ avec
 - 3 $add8$ (donc 9 $add4$, 3 $mux8-4$ et 3 $mux2-1$)
 - 1 $mux16-8$
 - 1 $mux2-1$
- 18 ut



Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

 - Propagation **rapide** de la retenue par **anticipation de retenue**
 - Anticipation à max n étages si on dispose de portes d'entrée $n + 1$
 - On détermine si un FA 1 bit **génère** et/ou **propage** une retenue
 - Ne dépend que des opérandes (et pas de la retenue entrante)




- Fonctions de génération et de propagation
 - $G_i = a_i b_i$
 - $P_i = a_i + b_i$
- En plus elles peuvent servir à calculer s
 - $s_i = \bar{G}_i P_i \oplus r_{i-1}$

Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

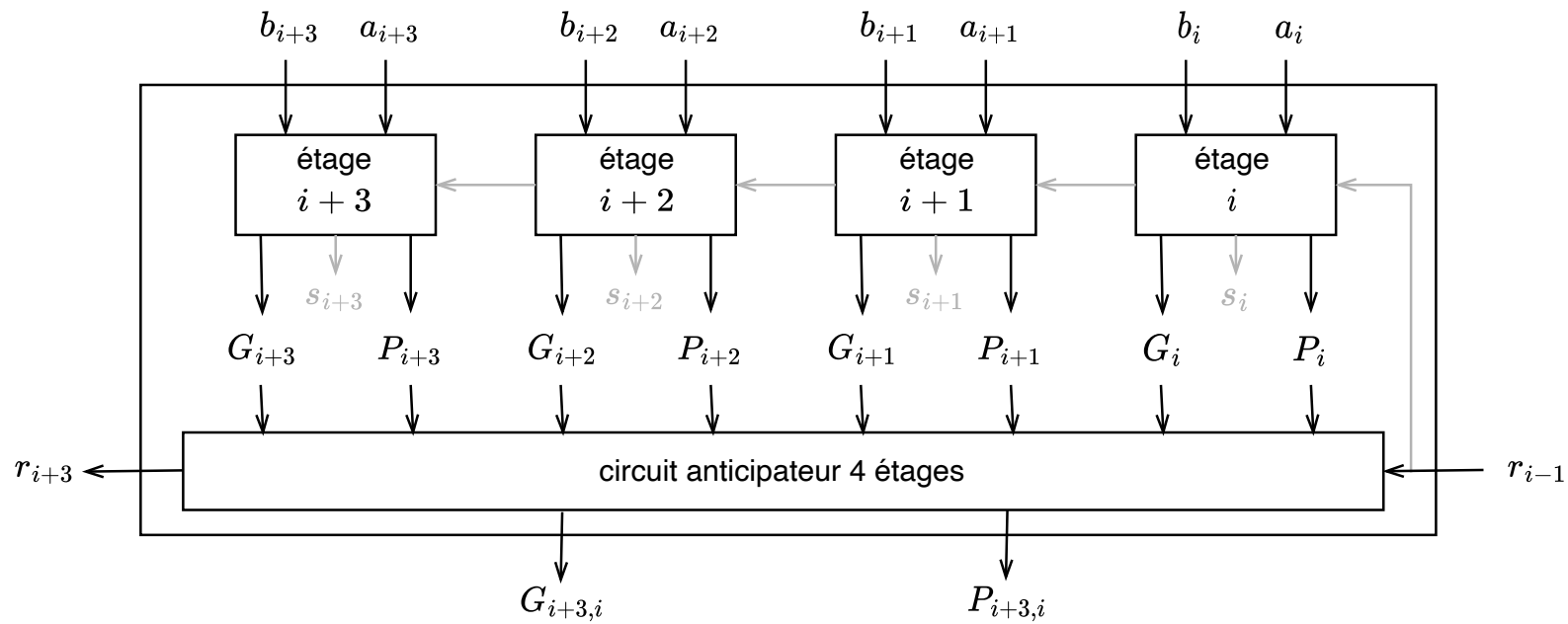- Propagation **rapide** de la retenue par **anticipation de retenue**
 - Exemple : anticipateur à 4 étages (4 bits)
 - Bloc de 4 étages avec circuit anticipateur




- $$r_{i+3} = G_{i+3} + P_{i+3}G_{i+2} + P_{i+3}P_{i+2}G_{i+1} + P_{i+3}P_{i+2}P_{i+1}G_i + P_{i+3}P_{i+2}P_{i+1}P_i r_{i-1}$$

Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

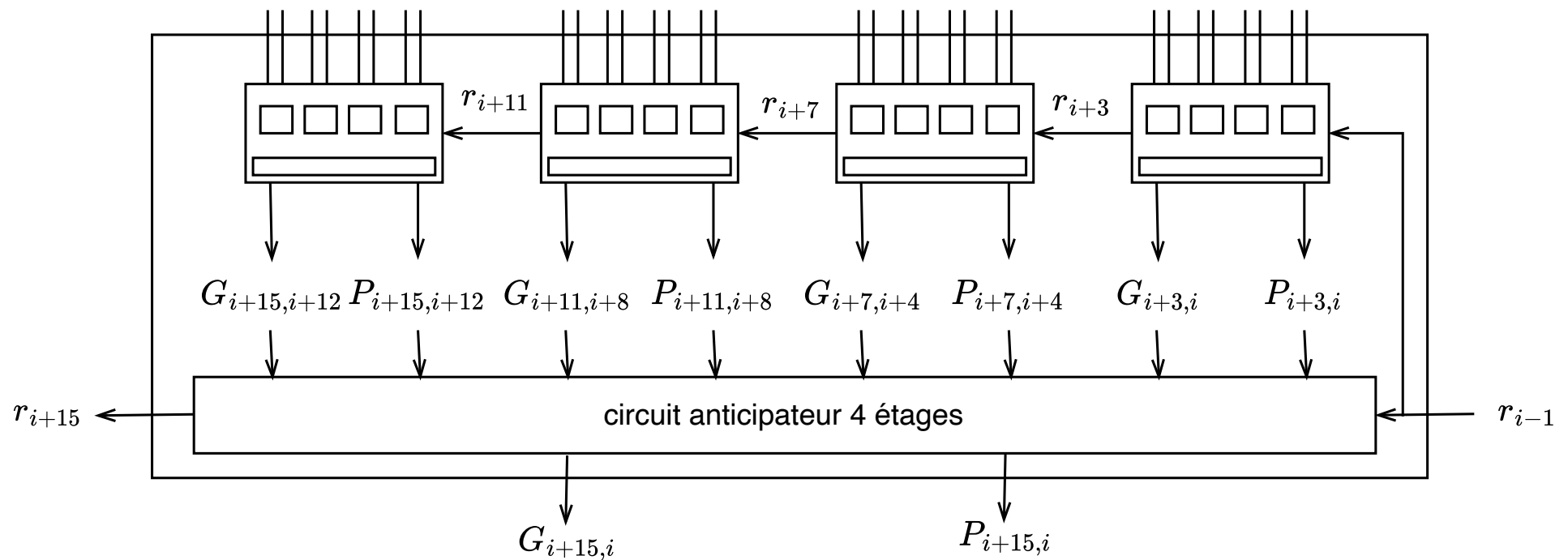- Propagation **rapide** de la retenue par **anticipation de retenue**
 - Exemple : anticipateur à 4 étages (4 bits)
 - Bloc de 4x4 étages avec circuit anticipateur
 - Fonctions de génération et propagation par bloc de 4 étages :
 - $G_{i+3,i} = G_{i+3} + P_{i+3}G_{i+2} + P_{i+3}P_{i+2}G_{i+1} + P_{i+3}P_{i+2}P_{i+1}G_i$
 - $P_{i+3,i} = P_{i+3}P_{i+2}P_{i+1}P_i$




- $$r_{i+15} = G_{i+15,i+12} + P_{i+15,i+12}G_{i+11,i+8} + P_{i+15,i+12}P_{i+11,i+8}G_{i+7,i+4} + P_{i+15,i+12}P_{i+11,i+8}P_{i+7,i+4}G_{i+3,i} + P_{i+15,i+12}P_{i+11,i+8}P_{i+7,i+4}P_{i+3,i}r_{i-1}$$

Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

 - Propagation **rapide** de la retenue par **anticipation de retenue**
 - Exemple : anticipateur à 4 étages (4 bits)
 - Exemple $n = 4 \rightarrow S : 12 \text{ ut}$, $r_s : 4 \text{ ut}$



Circuit combinatoire – Logique en tranche

Additionneur complet n bits

- Propagation **rapide** de la retenue par **anticipation de retenue**
 - Exemple : anticipateur à 4 étages (4 bits)
 - Exemple $n = 8 \rightarrow S : 16 \text{ ut}$, $r_s : 6 \text{ ut}$

