

ARCHI – Architecture des ordinateurs

*Sylvain Brandel*

2023 – 2024

[sylvain.brandel@univ-lyon1.fr](mailto:sylvain.brandel@univ-lyon1.fr)



CM 11

# ÉBAUCHE D'UN PROCESSEUR

# Unité centrale

- Briques de base ?
  - Processeur :
    - UAL : calculs
    - Registres : pour calcul, banc avec contrôleur
  - Mémoire centrale : pour instructions et données, banc avec contrôleur
- Chemin de données
  - Circuits pour le traitement des instructions et des données
  - Pas contrôle
- Quel chemin ? (pour l'archi)
- Quel chef d'orchestre ?




# Unité centrale

- Qui dit chef d'orchestre ...
- Synchronisation
  - Circuits (bascules) synchrones au max
  - Ici transitions registres sur front descendant
- Stockage : registres
  - Mémo en fin de cycle + conservation cycle suivant
  - Circuit :
    - Entrées branchées sur sorties de registres
    - Sorties branchées sur entrées de registres

Pas de conflit

Comment ?

Évt le même

   


# Unité centrale

## *Circuits*

- De quoi à-t-on besoin ?
  - RAM : mémo + adressage déjà vu
  - UAL : exemple sélection par multiplexeur déjà vu
  - Registres généraux
  - Programme → registres spéciaux IR, PC

# Unité centrale

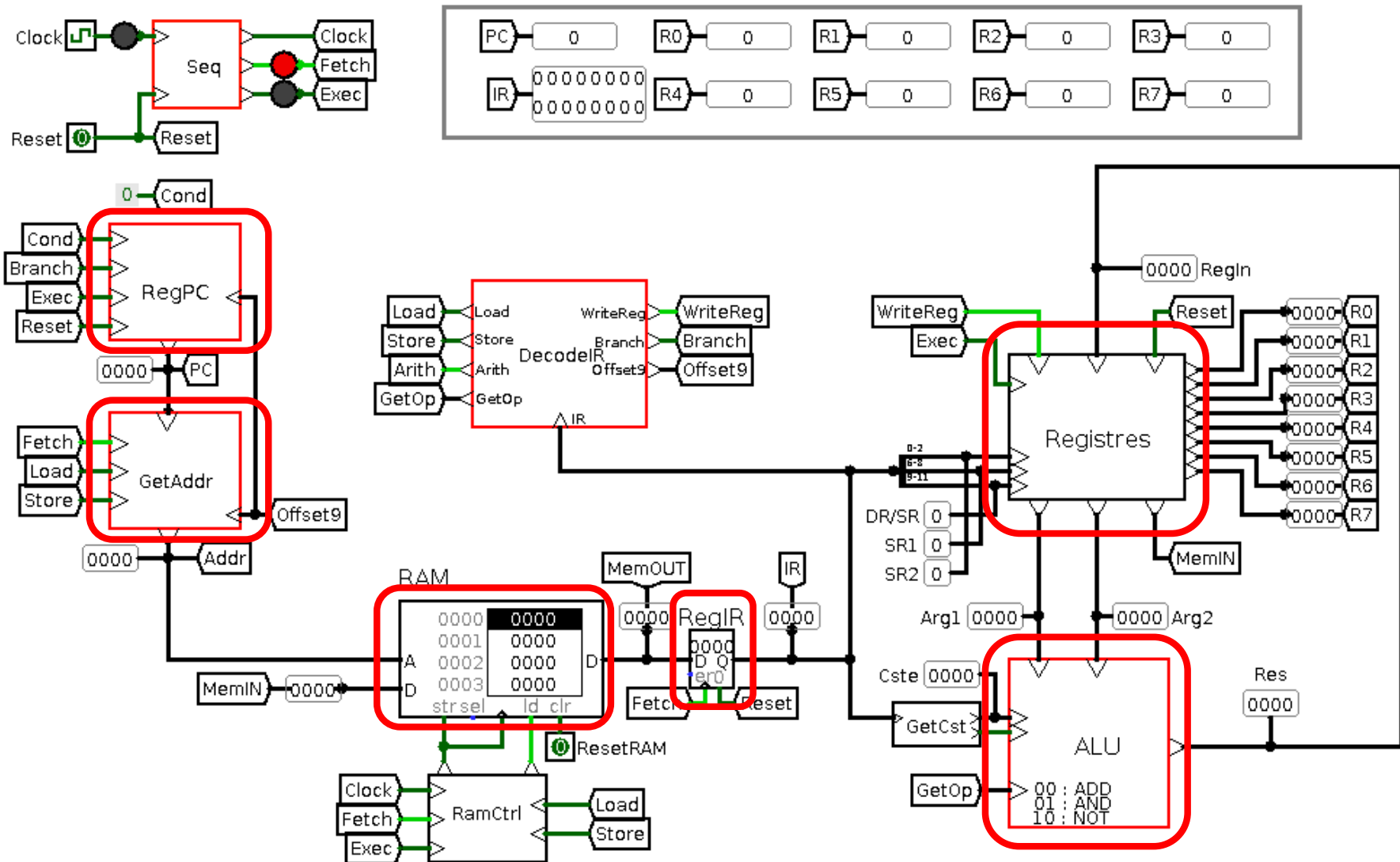

# Unité centrale

- Exemple

```
R0 <- 5
R1 <- 6
R2 <- R0 + R1
```

	Syntaxe	action	N/Z/P	codage														
				opcode				arguments										
				F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Arith - logique	NOT DR, SR	DR <- not SR	*	1	0	0	1	DR		SR		1	1	1	1	1	1	
	ADD DR, SR1, SR2	DR <- SR1 + SR2	*	0	0	0	1	DR		SR1		0	0	0	SR2			
	ADD DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 + SEXT(Imm5)	*	0	0	0	1	DR		SR1		1	Imm5					
	AND DR, SR1, SR2	DR <- SR1 and SR2	*	0	1	0	1	DR		SR1		0	0	0	SR2			
	AND DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 and SEXT(Imm5)	*	0	1	0	1	DR		SR1		1	Imm5					
charg. rang.	LEA DR,label	DR <- PC + SEXT(PCOffset9)	*	1	1	1	0	DR		PCOffset9								
	LD DR,label	DR <- mem[PC + SEXT(PCOffset9)]	*	0	0	1	0	DR		PCOffset9								
	ST SR,label	mem[PC + SEXT(PCOffset9)] <- SR		0	0	1	1	SR		PCOffset9								
	LDR DR,BaseR,Offset6	DR <- mem[BaseR + SEXT(Offset6)]	*	0	1	1	0	DR		BaseR		Offset6						
	STR SR,BaseR,Offset6	mem[BaseR + SEXT(Offset6)] <- SR		0	1	1	1	SR		BaseR		Offset6						
branchement	BR[n][z][p] label Si (cond)	PC <- PC + SEXT(PCOffset9)		0	0	0	0	n	z	p	PCOffset9							
	NOP	No Operation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RET	PC <- R7		1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	
	JSR label	R7 <- PC ; PC <- PC + SEXT(PCOffset11)		0	1	0	0	1	PCOffset11									

# Unité centrale



## Cycles

- Cycle **instruction**  $\neq$  cycle **horloge**
  - **Comp** : opérandes lues dans registres, rangement résultat à la fin
  - **Mem** : liaison registres / mémoire, écriture à la fin
  - **BR** : calcul adresse et écriture dans PC à la fin
- **MAIS** instruction qq. part, ici dans RI bien câblé
- **Ici** : Mémoire  $\rightarrow$  IR **puis** exécution
- Cycle d'instruction :
  1. **LI** (Fetch)
  2. **EX** (Exec)

# Unité centrale

  
## Synchro

- Différentes activités suivant LI ou EX  $\leadsto$  séquenceur
  - in : Clk, (RAZ)
  - out : Clk, LI, EX





# Unité centrale

 

# Unité centrale

## Synchro

	Syntaxe	action	NZP	codage															
				opcode				arguments											
				F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Arith - logique	NOT DR, SR	DR <- not SR	*	1	0	0	1	DR	SR	1	1	1	1	1	1	1			
	ADD DR, SR1, SR2	DR <- SR1 + SR2	*	0	0	0	1	DR	SR1	0	0	0	SR2						
	ADD DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 + SEXT(Imm5)	*	0	0	0	1	DR	SR1	1	Imm5								
	AND DR, SR1, SR2	DR <- SR1 and SR2	*	0	1	0	1	DR	SR1	0	0	0	SR2						
	AND DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 and SEXT(Imm5)	*	0	1	0	1	DR	SR1	1	Imm5								
charg. rang.	LEA DR,label	DR <- PC + SEXT(PCoffset9)	*	1	1	1	0	DR	PCoffset9										
	LD DR,label	DR <- mem[PC + SEXT(PCoffset9)]	*	0	0	1	0	DR	PCoffset9										
	ST SR,label	mem[PC + SEXT(PCoffset9)] <- SR		0	0	1	1	SR	PCoffset9										
	LDR DR,BaseR,Offset6	DR <- mem[BaseR + SEXT(Offset6)]	*	0	1	1	0	DR	BaseR	Offset6									
	STR SR,BaseR,Offset6	mem[BaseR + SEXT(Offset6)] <- SR		0	1	1	1	SR	BaseR	Offset6									
branchement	BR[n][z][p] label Si (cond)	PC <- PC + SEXT(PCoffset9)		0	0	0	0	n	z	p	PCoffset9								
	NOP	No-Operation		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	RET	PC <- R7		1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0			
	JSR label	R7 <- PC ; PC <- PC + SEXT(PCoffset11)		0	1	0	0	1	PCoffset11										

- Qui touche aux registres ?
- Comment ?


# Unité centrale

## *Dialogue avec les registres*

- Adressage pertinent
- Sorties pertinentes
- Entrées pertinentes
- Et signaux. . .

# Unité centrale

## Dialogue avec les registres

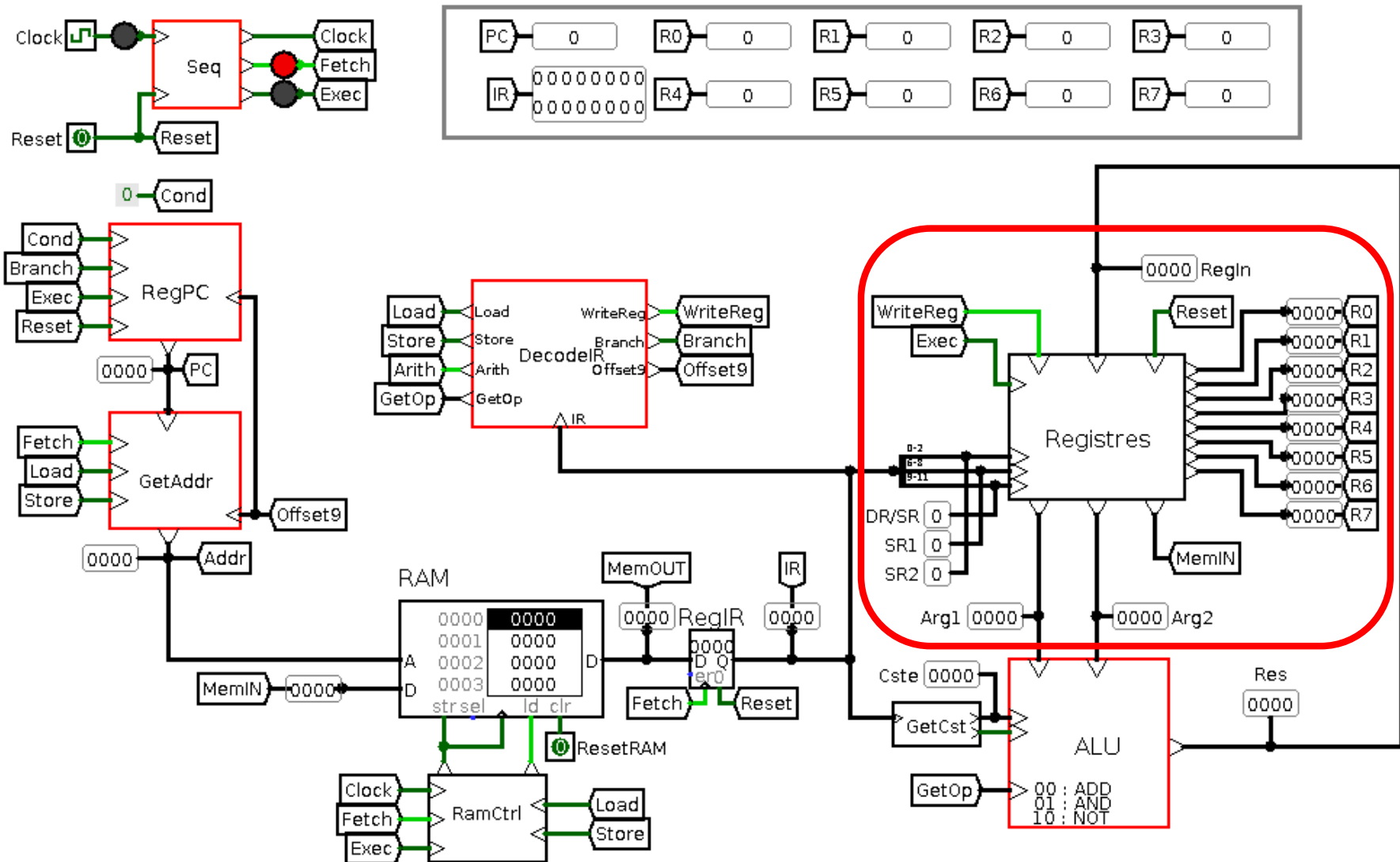

# Unité centrale


## *Dialogue avec l'UAL*

Arith - logique	NOT DR, SR	DR <- not SR	*	1	0	0	1	DR	SR	1	1	1	1	1	1
	ADD DR, SR1, SR2	DR <- SR1 + SR2	*	0	0	0	1	DR	SR1	0	0	0	SR2		
	ADD DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 + SEXT(Imm5)	*	0	0	0	1	DR	SR1	1	Imm5				
	AND DR, SR1, SR2	DR <- SR1 and SR2	*	0	1	0	1	DR	SR1	0	0	0	SR2		
	AND DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 and SEXT(Imm5)	*	0	1	0	1	DR	SR1	1	Imm5				

- Avec qui ?
- Quels arguments ? **Entrées** / **Sorties** / **Signaux** de l'UAL ?
  - Dest, Source1, Source2
  - Dest, Source1, Immédiat
  - Dest, Source1

# Unité centrale

## Dialogue avec l'UAL

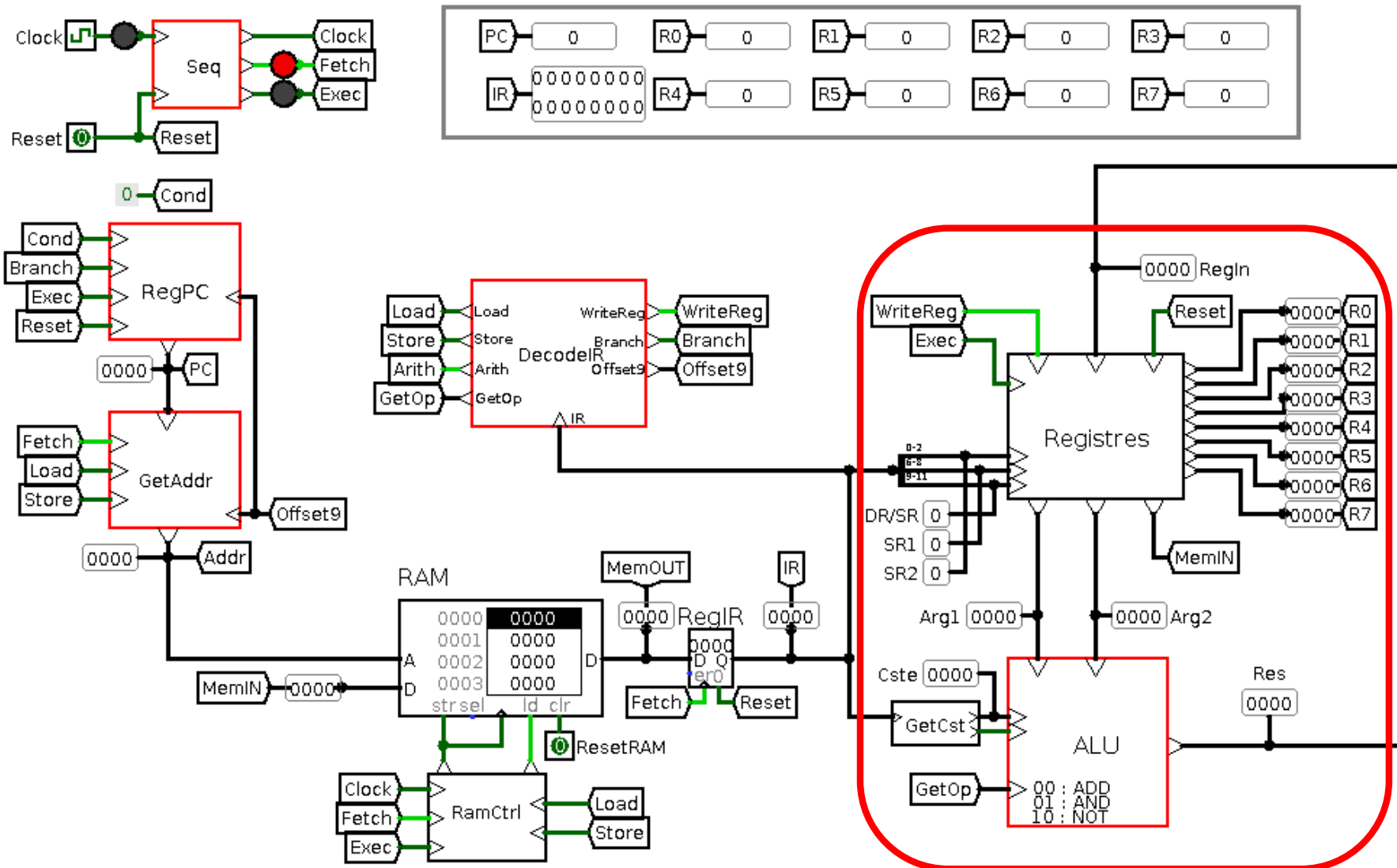

# Unité centrale


## *Dialogue avec mémoire*

LD DR,label	DR <- mem[PC + SEXT(PCOffset9)]	*	0	0	1	0	DR	PCOffset9
ST SR,label	mem[PC + SEXT(PCOffset9)] <- SR		0	0	1	1	SR	PCOffset9

- Avec qui ?
  - LI et EX
- Quand ?
  - PC + registres généraux. . .
- Signaux : Load/Store, Fetch, Exec, Clk
- Calculs  $\approx$  GetAddr PC ou PC+. . .

# Unité centrale

## Dialogue avec mémoire

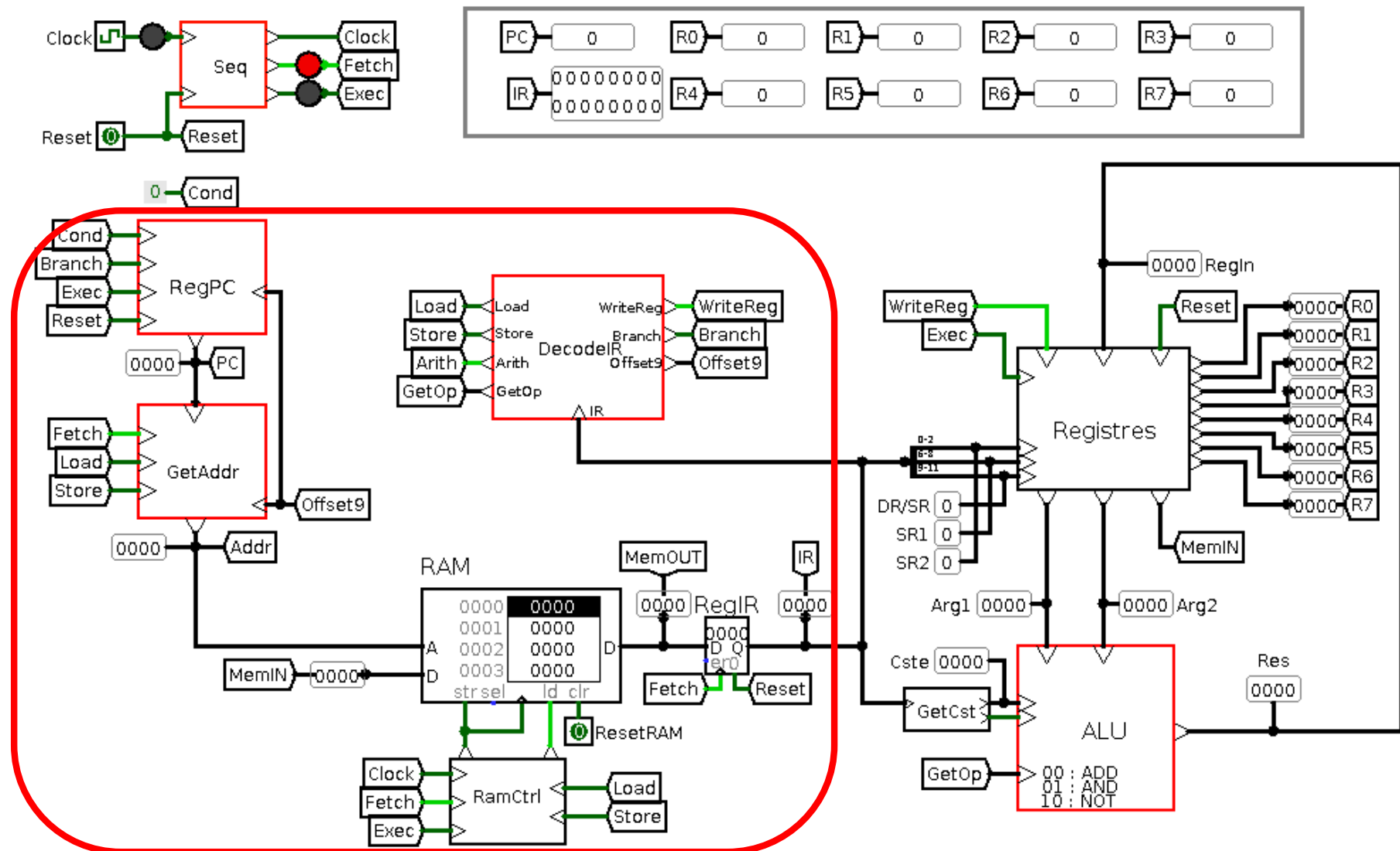




# Unité centrale

## Dialogue avec IR (décodage)

Syntaxe	action	NZP	codage													
			opcode				arguments									
			F	E	D	C	B	A	9	8	7	6	5	4	3	2
NOT DR, SR	DR <- not SR	*	1	0	0	1	DR	SR	1	1	1	1	1	1	1	1
ADD DR, SR1, SR2	DR <- SR1 + SR2	*	0	0	0	1	DR	SR1	0	0	0				SR2	
ADD DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 + SEXT(Imm5)	*	0	0	0	1	DR	SR1	1						Imm5	
AND DR, SR1, SR2	DR <- SR1 and SR2	*	0	1	0	1	DR	SR1	0	0	0				SR2	
AND DR, SR1, Imm5	DR <- SR1 and SEXT(Imm5)	*	0	1	0	1	DR	SR1	1						Imm5	
LD DR,label	DR <- mem[PC + SEXT(PCoffset9)]	*	0	0	1	0	DR								PCoffset9	
ST SR,label	mem[PC + SEXT(PCoffset9)] <- SR		0	0	1	1	SR								PCoffset9	
BR[n][z][p] label Si (cond)	PC <- PC + SEXT(PCoffset9)		0	0	0	0	n	z	p						PCoffset9	

 - Instruction dans IR  $\rightsquigarrow$  Quels signaux pour quelle instruction ?
  - GetOp ?
  - Load ?
  - Store ?
  - WriteReg ?



# Unité centrale

## *Organisation*


### Phase LI

- Charger Mem[PC] dans IR
- Signal **Fetch = 1**       $\sim$  mémoire mode « lecture »
- PC directement accessible
- IR reçoit MemOUT       $\sim$  écriture et **verrou** quand **Fetch  $\rightarrow$  0**

# Unité centrale

## Organisation

LI

 


# Unité centrale

## Organisation

### Phase EX

- Mise à jour PC

on sait faire

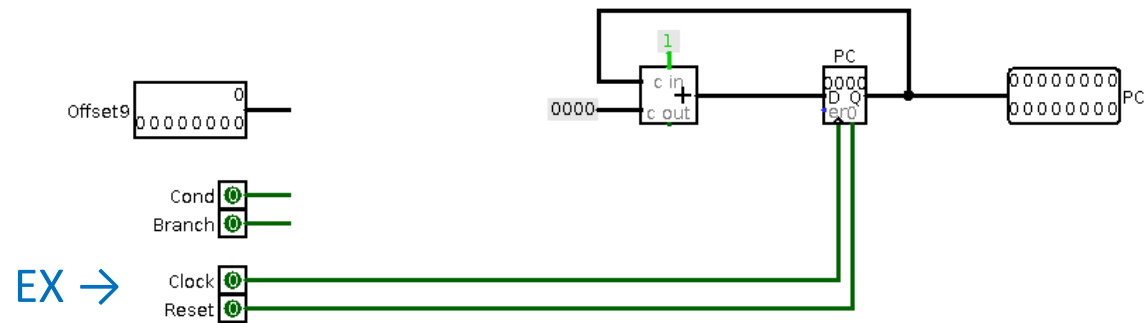


- Opération. . .
- Rangement résultat (à la fin)
- Opération : calcul ou mémoire

# Unité centrale

## Organisation

EX calcul

Exemple : ADD DR, SR1, SR2

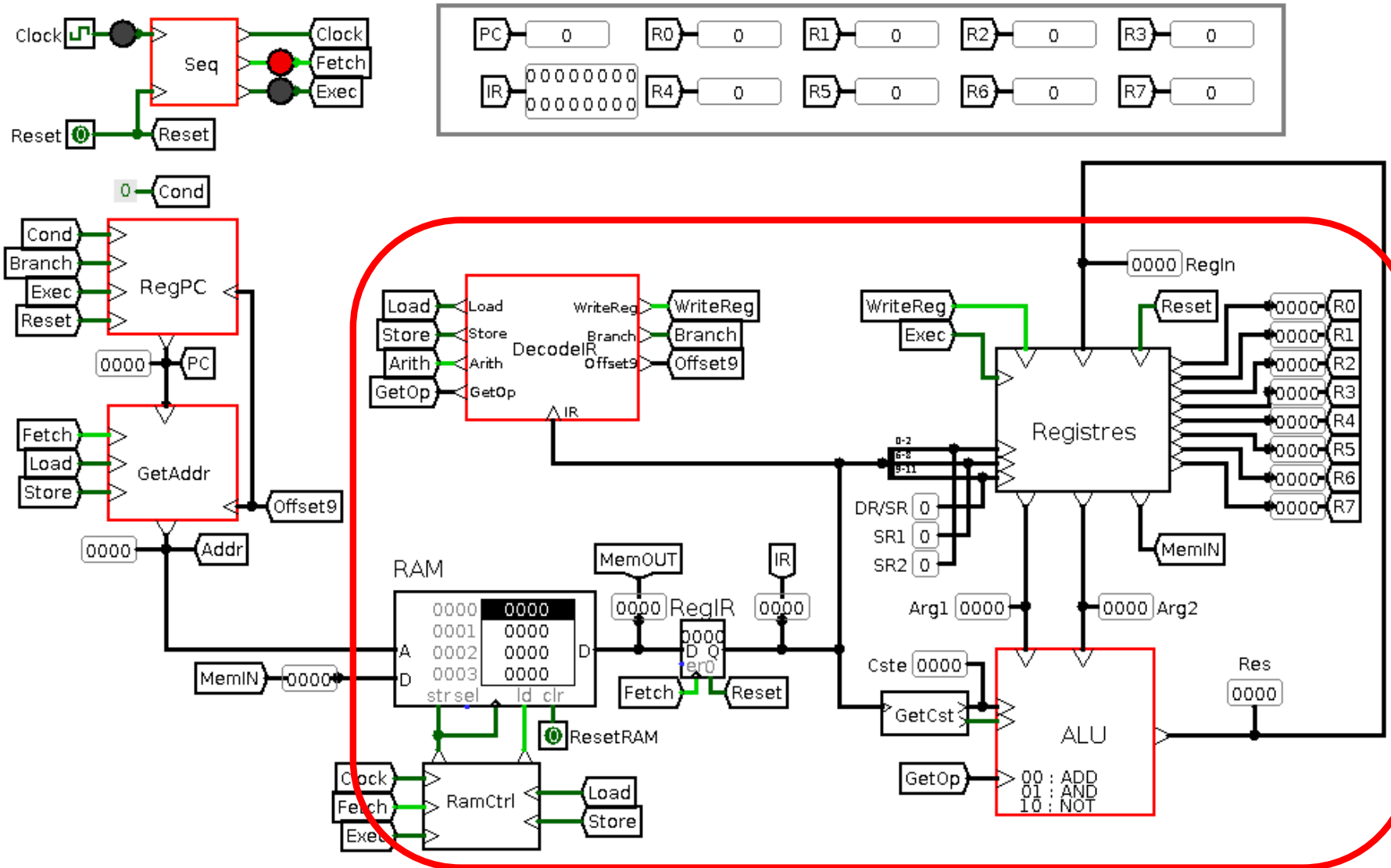

# Unité centrale

## Organisation

EX mémoire

Exemple : ST SR, label

