

ARCHI – Architecture des ordinateurs

Sylvain Brandel

2024 – 2025

sylvain.brandel@univ-lyon1.fr









CM 5

CIRCUITS COMBINATOIRES

PARTIE 1 – LOGIQUE ANARCHIQUE ET STRUCTURÉE

Algèbre de Boole

- Rappel

      


- Actuellement : transistors, électricité ...
 - Mais d'autres possibilités existent

<https://www.youtube.com/watch?v=CNbScb8v-MI>


Niveau 0

Portes logiques

- Rappel :

 

V1	V2	Vs
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 

- Porte NAND et NOR : on sait faire
 - nMOS : passant haut
 - pMOS : passant bas
 - CMOS
- Inverseurs → retard

Circuit combinatoire

- Circuit combinatoire bien formé (CCBF) :
 - Une porte de base est un CCBF
 - Un fil est un CCBF
 - Deux CCBF disjoints forment un CCBF
 - Un CCBF dont on a connecté les sorties aux entrées d'un autre CCBF est un CCBF
 - Deux CCBF dont on a connecté les entrées est un CCBF
- Pas de cycle
- Pas de connexion des sorties entre elles

Circuit combinatoire – Logique anarchique

- Nombre minimal de portes de base
- Moins de portes et moins d'entrées → moins de puissance
- Simplification d'une DNF : Karnaugh
 - Seulement pour peu d'entrées
 - Basé sur un code de Gray
 - Tableau des m_i : un seul changement entre deux cases adjacentes
 - Groupes de 1 :
 - Tous les 1 → dans un groupe
 - Groupes les plus gros possibles
 - Limiter les redondances
 - Profiter des entrées incomplètes
 - Complicé pour plus de 6 entrées
- Simplification d'une DNF : Quine – Mc Cluskey (Espresso, Mc Boole ...)



Circuit combinatoire – Logique structurée

- Minimisation de la surface
- Utilisation de structures régulières
- Décodeur
- ROM : *Read Only Memory*
- PLA : *Programmable Logic Array*
- LUT : *Look-Up Table*
- Multiplexeur / Démultiplexeur


Circuit combinatoire – Logique structurée

Décodeur

- Décodeur n vers 2^n
 - n entrées e_i : l'entier $(e_{n-1} \dots e_0)_2$
 - 2^n sorties s_i indicées de 0 à $2^n - 1$
 - Unique ligne de sortie active : ligne $s_{(e_{n-1} \dots e_0)_2}$


(démultiplexeur)

- Ex : Décodeur 3 vers 8

 

Circuit combinatoire – Logique structurée

 - ROM : *Read Only Memory*
 - Décodeur complet + union des termes produit à 1
- Exemple : ROM avec
 - 2 entrées (donc décodeur complet 2 vers 4)
 - 3 sorties : e_0 et e_1 , e_0 ou e_1 , e_0 xor e_1




Circuit combinatoire – Logique structurée

- PLA : *Programmable Logic Array*
 - Décodeur partiel programmable + union programmable
 - Constitué de
 - Un demi-PLA ET : générateur partiel de termes produits
 - Un demi-PLA OU : union des termes produits pour lesquels la fonction = 1

- PAL : PLA simplifié
 - La partie ET est programmable
 - La partie OU est pré-câblée

- Exemple de PLA

 


Circuit combinatoire – Logique structurée

- LUT : *Look-Up Table*


- Tables de vérité 2, 3 ou 4 entrées stockées dans une RAM → FPGA
- Une LUT-2 peut implémenter n'importe laquelle des 16 fonctions à 2 entrées

- Exemple : XOR avec LUT-2

 

 - Exemple : $f(e_0, e_1, e_2, e_3) = \Sigma m(1,5,8,9,10,12)$ avec LUT-3

$$\begin{aligned} f &= \bar{e}_3 \bar{e}_2 \bar{e}_1 e_0 + \bar{e}_3 e_2 \bar{e}_1 e_0 + e_3 \bar{e}_2 \bar{e}_1 \bar{e}_0 + e_3 \bar{e}_2 \bar{e}_1 e_0 + e_3 \bar{e}_2 e_1 \bar{e}_0 + e_3 e_2 \bar{e}_1 \bar{e}_0 \\ &= (\bar{e}_3 \bar{e}_2 \bar{e}_1 + \bar{e}_3 e_2 \bar{e}_1 + e_3 \bar{e}_2 \bar{e}_1) e_0 + (e_3 \bar{e}_2 \bar{e}_1 + e_3 \bar{e}_2 e_1 + e_3 e_2 \bar{e}_1) \bar{e}_0 \\ &= a e_0 + b \bar{e}_0 \quad \text{avec } a = \Sigma m(0,2,4) \text{ et } b = \Sigma m(4,5,6) \end{aligned}$$




Circuit combinatoire – Logique structurée


Multiplexeur

- Multiplexeur 2^n vers 1
 - 2^n entrées e_i indicées de 0 à $2^n - 1$
 - n lignes de sélection : l'entier $(c_{n-1} \dots c_0)_2$
 - 1 sortie s
 - Une des entrées est **sélectionnée** en fonction des lignes de sélection
 - Sortie : $s = e_{(c_{n-1} \dots c_0)_2}$

- Ex : Mux_2

 

 - Ex : Mux_4
- Ex : Mux_4 avec des Mux_2
- Ex : Implémentation de DNF




Circuit combinatoire – Logique structurée

Multiplexeur

- Multiplexeur $k \cdot 2^n$ vers k
 - $k \cdot 2^n$ entrées
 - n lignes de sélection
 - k sorties
 - k entrées sont sélectionnées en fonction des lignes de sélection

- Ex : Multiplexeur 16 vers 8

 

- Ex : Multiplexeur 8 vers 4 avec des Multiplexeurs 2 vers 1